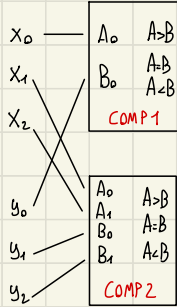


ESERCIZI

ESERCIZI 25/10/2022

ES.1 REALIZZARE UN CONFRONTATORE TRA NUMERI DI TRE BIT IN Cp2.

CIRCUITO LOGICO:



COMP1

A_0	B_0	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	0	1	0	0

MAPPE DI KARNAUGH

$A > B$

$B_0 \backslash A_0$	0	1
0	0	0
1	1	0

$F = B_0 A_0$

$A = B$

$B_0 \backslash A_0$	0	1
0	0	1
1	0	0


$F = \neg A_0 B_0$

$A < B$

$B_0 \backslash A_0$	0	1
0	1	0
1	0	1

$F = \neg A_0 B_0 + A_0 B_0$

CIRCUITO LOGICO

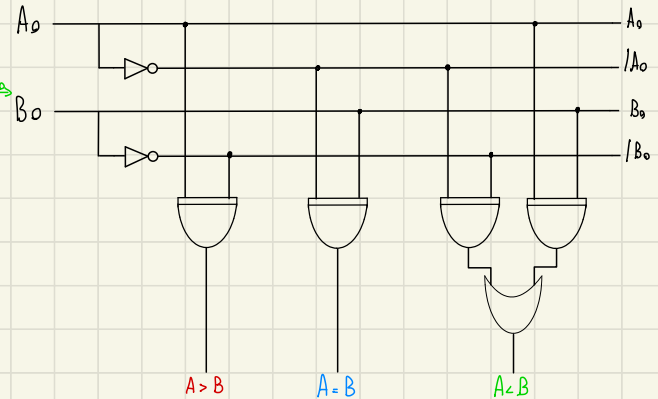

COMP 2

A ₀	A ₁	B ₀	B ₁	A>B	A=B	A<B
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

MAPPE DI KARNAUGH →

A > B

$\begin{smallmatrix} B_0 & B_1 \\ A_0 & A_1 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01		1	0	0
11		1	1	0
10		1	0	0

$$F = \neg B_0 / B_1 A_0 + \neg B_0 / B_1 A_1 + B_0 A_0 A_1 + B_0 / B_1 A_1$$

$$= \neg B_0 / B_1 (A_0 + A_1) + A_1 (B_0 A_0 + B_0 / B_1)$$

A = B

$\begin{smallmatrix} B_0 & B_1 \\ A_0 & A_1 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$F = B_0 B_1 / A_1 + B_0 B_1 / A_0 + B_1 / A_0 + A_0 / A_1 B_1$$

$$= B_0 B_1 (A_1 + A_0) + B_1 / A_0 (A_1)$$

A < B

$\begin{smallmatrix} B_0 & B_1 \\ A_0 & A_1 \end{smallmatrix}$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

$$F = B_0 / B_1 A_0 / A_1 + B_0 B_1 / A_0 A_1 + B_0 / B_1 A_0 / A_1 + B_0 B_1 A_0 A_1$$

$$= B_0 / A_0 (B_1 / A_1 + B_1 A_1) + B_0 A_0 (B_1 / A_1 + B_1 A_1)$$

CIRCUITO LOGICO

